
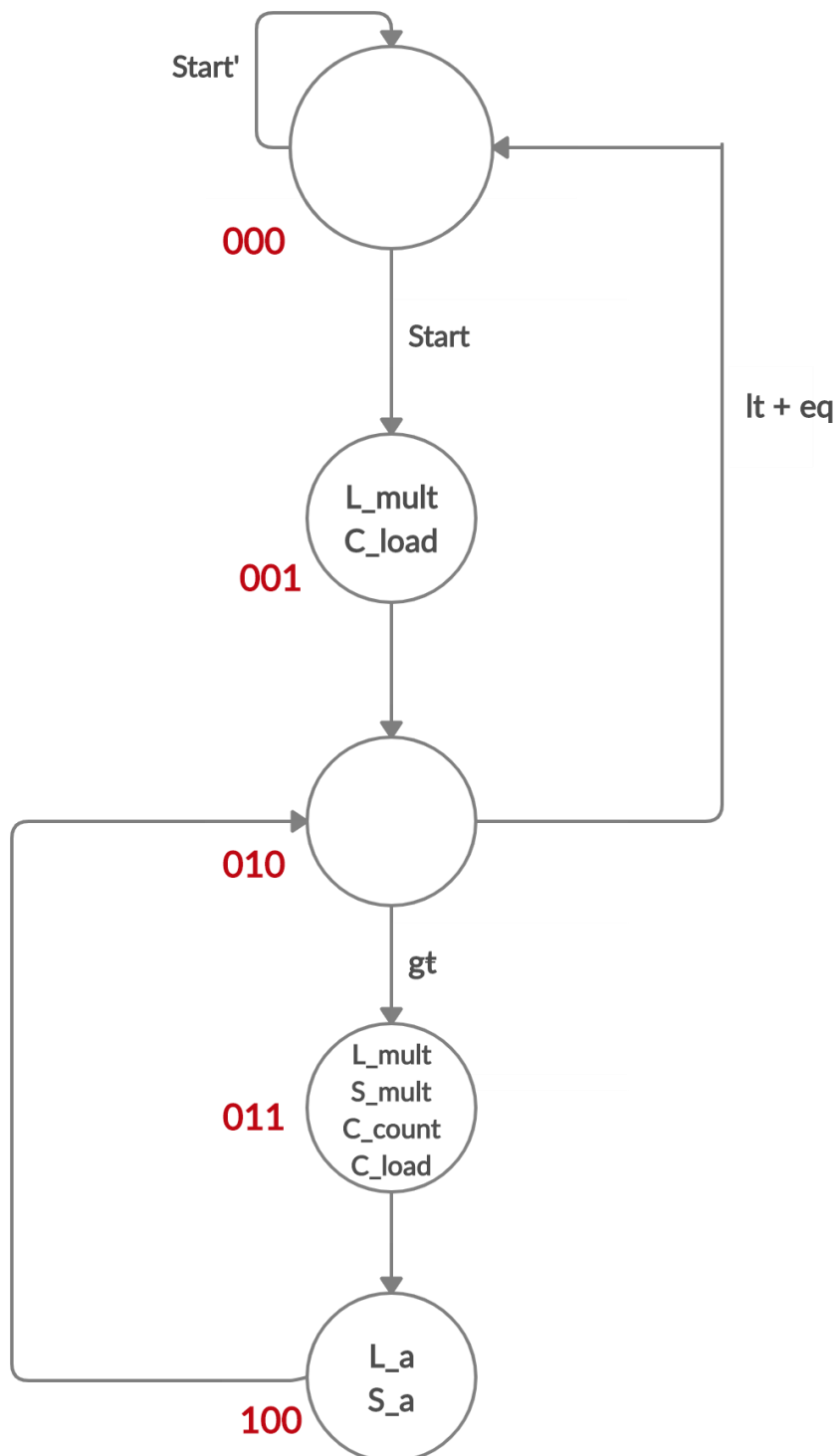


# Report

## State Diagram

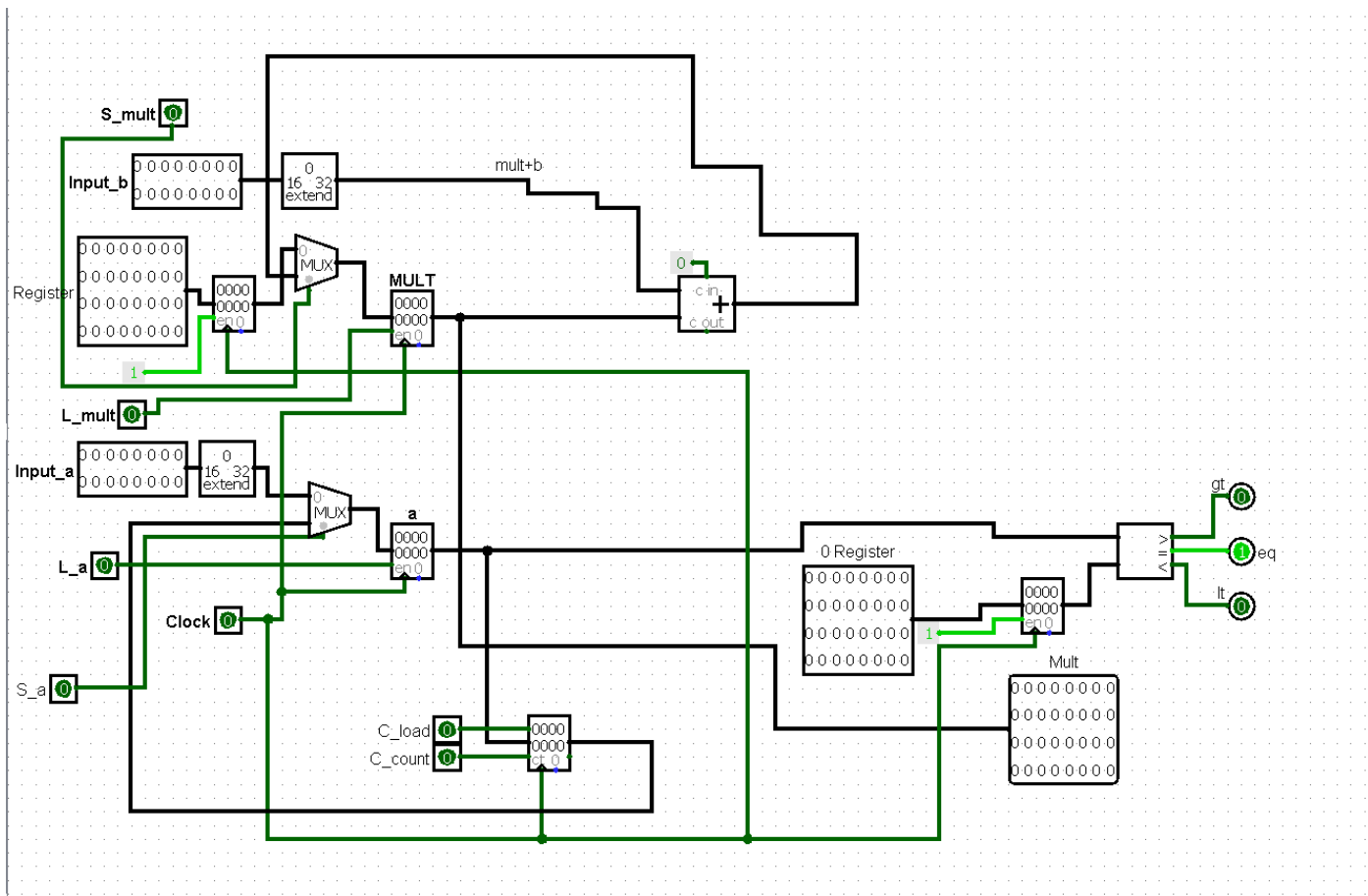

## Datapath



## Truth Tables

Inputs							Outputs		
S2	S1	S0	lt	gt	eq	Start	N2	N1	N0
0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
0	0	0	-	-	-	1	0	0	1
0	0	1	-	-	-	-	0	1	0
0	1	0	1	0	0	-	0	0	0
0	1	0	0	1	0	-	0	1	1
0	1	0	0	0	1	-	0	0	0
0	1	1	-	-	-	-	1	0	0
1	0	0	-	-	-	-	0	1	0

Inputs			Outputs					
S2	S1	S0	L_mult	S_mult	L_a	C_load	S_a	C_count
0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0

## Boolean Equations

$$N2 = S2'S1S0$$

$$N1 = S2'S1'S0 + S2'S1S0'Lt'gtEq' + S2S1'S0'$$

$$N0 = S2'S1'S0'Start + S2'S1S0'Lt'gtEq'$$

$$L\_mult = S2'S1'S0 + S2'S1S0 = S2'S0(S1'+S1) = S2'S0$$

$$S\_mult = S2'S1S0$$

$$L\_a = S2'S1'S0' + S2S1'S0'$$

$$S\_a = S2S1'S0'$$

$$C\_count = S2'S1S0$$

$$C\_load = S2'S1'S0 + S2'S1S0$$

Note: My circuit only works for positive A and B

Erdi Bayır

171044063